 


**Devoir surveillé d'informatique industrielle**


**Durée 2h, tous documents autorisés. Lire et comprendre tout le texte avant de répondre aux questions.**

Dans une transmission binaire (câble coaxial, par exemple) l'émetteur utilise deux signaux  $Z(t)$  et  $U(t)$  pour transmettre respectivement un « Zéro » et un « Un » binaires. Chaque signal a une durée  $T_b$ , qui correspond à un débit binaire  $F_b = 1/T_b$ . Idéalement (si on ne tient pas compte de la forme arrondie des signaux réels), les deux signaux  $Z(t)$  et  $U(t)$  ont la forme représentée ci-dessous. L'unité de l'axe vertical est arbitraire, on pourra considérer qu'il s'agit de volts.




A la réception le signal reçu  $R(t)$  est échantillonné et converti en nombres entiers  $R(n)$  signés sur 2 bits, pouvant prendre les valeurs  $+1$  ou  $-1$ . La **fréquence d'échantillonnage  $F_h$  est exactement égale à  $4 F_b$** , grâce à un circuit de restitution de rythme (PLL) qui n'est pas l'objet de l'étude. Cette fréquence  $F_h$  sert de fréquence d'horloge à l'ensemble du récepteur.

 
Après mise en forme et échantillonnage les signaux reçus possibles sont modélisés par :



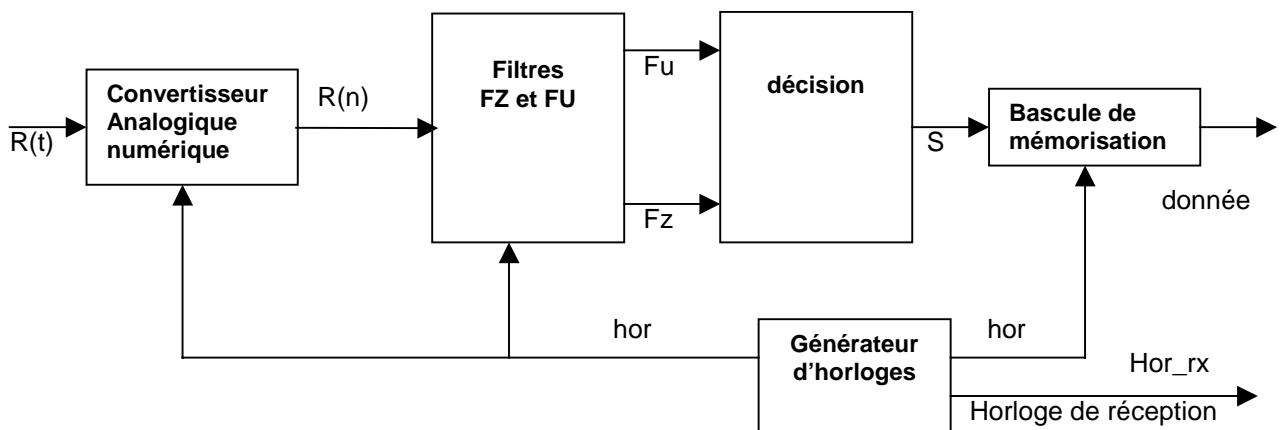Le synoptique du récepteur répond au schéma de principe ci-dessous :



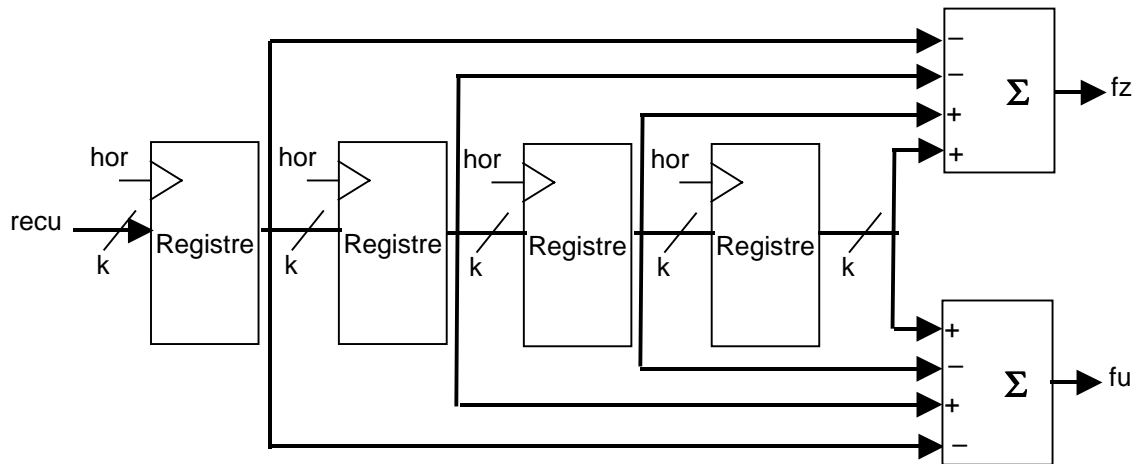Les filtres FU et FZ sont réalisés par le montage suivant :



Les blocs marqués ‘ $\Sigma$ ’ calculent la somme algébrique de leurs entrées, affectées du signe ‘+’ ou ‘-’ indiqué.

Le programme VHDL qui décrit une version possible du récepteur est fourni en annexe.

On rappelle que le produit scalaire de deux signaux sur 4 échantillons est donné par :

$$P = \sum_{i=0}^3 S1(i) * S2(i)$$

### Questions :

1. Montrer que les signaux  $Z(n)$  et  $U(n)$  sont orthogonaux.
2. Déterminer la réponse impulsionnelle des filtres FZ et FU.
3. Quelle est la nature de ces filtres (IIR, FIR) ?
4. Quelle doit-être la valeur minimum de  $k$ , nombre de bits de calcul d’un sommateur ‘ $\Sigma$ ’ ?
5. En admettant que les registres sont initialisés à zéro, déterminer les séquences de réponse des deux filtres aux séquences d’entrée  $U(n)$  et  $Z(n)$  (on donnera toutes les valeurs intermédiaires).
6. Quelle comparaison peut-on faire avec une technique de corrélation ?
7. Quelles sont les séquences de sortie des deux filtres si, après une initialisation, on applique la séquence « UZZU » sans remettre à zéro les registres entre deux motifs (sous séquences U ou Z) ?
8. Identifier dans le programme fourni les différents blocs du synoptique et du schéma des filtres (on donnera les numéros de lignes correspondants).
9. Reprendre la réponse à la question 7 en utilisant le programme VHDL. Qu’a-t-on rajouté et pourquoi ?
10. Donner le chronogramme des signaux de sortie (dout, hor\_rx) que l’on obtient avec la séquence précédente (au moins 16 périodes d’horloge après une initialisation du circuit par l’entrée raz).
11. A quoi sert la ligne 46 du programme (ne pas se contenter du commentaire fourni !) ?
12. Le programme fourni est-il synthétisable ? Si oui quelle doit être la taille du circuit en nombre minimum de macrocellules ?

```

1  -- fil_opt_2bits.vhd
2
3  library ieee ;
4  use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all ;
5
6  entity fil_opt is
7      port (hor, raz : in std_logic ;
8            din : in std_logic_vector(1 downto 0) ;
9            dout, hor_rx : out std_logic ) ;
10 end fil_opt ;
11
12 architecture simple of fil_opt is
13     subtype echantillon is signed(3 downto 0) ; -- vecteur représentant un
14                                             -- nombre signé
15     type histoire is array(1 to 4) of echantillon ;
16     signal reg : histoire ; -- tableau de 4 nombres
17     signal recu, fz, fu : echantillon ;
18     signal hor_donnees : std_logic ;
19 begin
20     recu(1) <= din(1) ; -- recuperation de l'entree sous
21     recu(0) <= din(0) ; -- forme de nombre signe
22     recu(3 downto 2) <= (others => din(1)) ; -- extension du signe
23     fz <= reg(4) + reg(3) - reg(2) - reg(1) ;-- detection d'un zero en entree
24     fu <= reg(4) - reg(3) + reg(2) - reg(1) ;-- detection d'un un en entree
25     acquisition : process
26     begin
27         wait until rising_edge(hor) ;
28         if raz = '1' then
29             hor_donnees <= '0' ;
30             reg <= (others => (others => '0')) ; --remise à zero generale
31         else
32             reg(1) <= recu ;
33             if fu >= 4 or fz >= 4 then -- on vient de trouver un motif valable
34                 hor_donnees <= '1' ;
35                 reg(2 to 4) <= (others => (others => '0')) ; -- raz cellules 2 a 4
36             else
37                 hor_donnees <= '0' ;
38                 reg(2 to 4) <= reg(1 to 3) ;
39             end if ;
40         end if ;
41     end process ;
42
43     sorties : process
44     begin
45         wait until rising_edge(hor) ;
46         hor_rx <= hor_donnees ; -- on cree un retard d'une periode d'horloge
47         if fu >= 4 then
48             dout <= '1' ;
49         elsif fz >= 4 then
50             dout <= '0' ;
51         end if ;
52     end process ;
53 end simple ;

```